

PROIECTAREA AUTOMATELOR FINITE

Introducere

În acest capitol se începe examinarea celui mai important tip de circuit secvențial: automatul cu (număr de) stări finite. Acest tip de circuit secvențial este numit așa datorită logicii secvențiale care îl implementează și care poate avea doar un număr finit de stări. Numărătoarele prezentate anterior sunt exemple simple de automate finite. Ieșirile acestora sunt identice cu stările și nu se poate modifica semnificativ, pe durata funcționării, secvența de stări ce urmează să fie urmată în cadrul mersului mașinii.

Mai general, ieșirile și starea următoarea a unui automat finit sunt funcții logice combinaționale având ca parametrii intrările și starea curentă. Starea viitoare depinde de liniile de intrare, implicând astfel, un comportament mult mai complex comparativ cu cel al numărătoarelor. Automatele (mașinile) cu stări finite sunt critice pentru realizarea controlului și logicii decizionale din sistemele digitale.

În considerațiile următoare se vor extinde metodele introduse în proiectarea numărătoarelor pentru cazul mai general al automatelor finite. În rândurile care vor urma se vor aborda:

- Metode de descriere comportamentală a automatelor finite. Acestea incluzând notații, diagrame de stări și tabele de stări.
- Tehnici de implementare specifice automatelor cu stări finite.

1. Conceptul mașinii cu stări

Se va demara abordarea mașinilor cu un număr finit de stări printr-un exemplu de funcționare a cărei ieșire depinde de intrările precedente. Se va parcurge integral procesul de transformare al specificațiilor mașinii cu stări, printr-o secvență de reprezentări echivalente, rezultând în final implementarea prin porți și bistabili a respectivei mașini cu stări.

1.1. Circuitele de paritate ori imparitate

Se consideră proiectarea unui circuit logic care determina paritatea aparițiilor valorii „1” dintr-un șir, dintr-o serie de valori, „0” ori „1” ale liniei de intrare. Dacă circuitul are ca ieșire ‘1’ când se detectează un număr par de valori ‘1’ la intrare, se va spune că acesta *verifică paritatea*, iar atunci când care ieșirea ia valoarea ‘1’ pentru un număr impar de intrări ‘1’, acest circuit se va spune că *verifică imparitatea*. Circuitul în cauză se dovedește a fi secvențial, în natura funcționării sale, deoarece ieșirea curentă depinde de valorile precedente ale liniei de intrare.

Diagrama stărilor. Primul pas în procesul de proiectare este determinarea unei diagrame de stări care să descrie comportarea circuitului. Nu este greu să observăm că circuitul poate fi într-una din cele două stări posibile: poate fi un număr par sau impar de valori '1' de la pornirea circuitului. Când se primește o valoare '1' la intrare, circuitul își schimbă starea. Dacă a fost citit un număr impar de valori '1' până în momentul curent, spre exemplu, iar intrarea curentă este '1' atunci vor fi un număr par de intrări '1'. Dacă intrarea este '0', se păstrează aceeași stare.

 


Figura 1 Exemplul unei diagrame de stări.

Diagrama de stări este prezentată în figura 1. Cele două stări posibile ale circuitului vor fi numite *Par* și *Impar*. Ieșirile circuitului sunt asociate explicit cu stările acestuia și sunt notate între paranteze drepte. Când se determină un număr impar de '1', ieșirea este '1', altfel este '0'. Se asociază valoarea intrării tranziției dintre stări.

Starea prezentă	Intrare	Următoarea stare	Ieșirea
Par	0	Par	0
Par	1	Impar	0
Impar	0	Impar	1
Impar	1	Par	1

Figura 2. Tabelul tranzițiilor stărilor.

Tabelul tranzițiilor de stare. O reformulare a diagramei de stări, este tabelul tranzițiilor de stare, reprezentat în figura 2. Se asociază nume simbolice explicite intrărilor, ieșirilor și stărilor. Circuitul căutat nu este încă implementabil. Sunt necesare asocieri constituite din codificări binare pentru fiecare stare, pentru intrările și ieșirile din acest tabel.

Starea curentă	Intrarea actuală	Starea următoare	Ieșirea
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	1

Figura 3. Tabelul codificării stărilor

În figura 3 este prezentată reprezentarea codificată, numită și tabelul de codificare al stărilor. S-a asociat codul '0' stării par și '1' stării impar.

Funcția stării următoare și funcția ieșirii. În acest moment funcțiile stării următoare (S^+ ori S^{t+1}) și liniei de ieșire (*Ieșirea*) sunt exprimate ca funcții logice având ca parametrii starea prezentă (S) și intrarea automatului (IA). Se pot scrie aceste funcții ca fiind:

$$S^+ = S \oplus IA$$

$$Ieșirea = S$$

Implementarea. Acum este posibil să se implementeze circuitul. Starea unui automat este implementată prin bistabili. Deoarece sunt doar două stări, în cazul de față, se va putea implementa circuitul printr-un singur bistabil. Funcția *stării următoare* (S^+) va determina valoarea liniei (liniilor) intrării în bistabil.

Se poate realiza o implementare a acestui circuit utilizând un singur bistabil D , așa cum se poate urmări în figura 4 (a). Poarta XOR determină valoarea liniei de intrare D a bistabilului, în funcție de starea curentă și de linia de intrare IA .

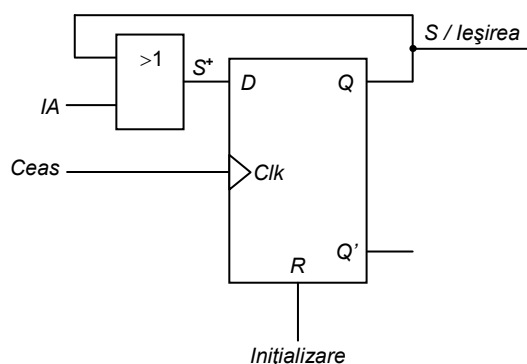


Figura 4 (a). Implementarea automatului printr-un bistabil D .

O privire mai atentă asupra tabelii tranzițiilor de stare, ar putea să sugereze și o implementare alternativă. Când intrarea este '0', circuitul rămâne în aceeași stare. Când

este '1', starea se schimbă. O implementare bazată pe un bistabil T este înfățișată în figura 4 (b). Această implementare este mai simplă, deoarece poarta XOR este implicită. Adeseori, printr-o alegere corespunzătoare a tipului de bistabil, se poate simplifica implementarea.

 


Figura 4 (b). Implementarea automatului printr-un bistabil T.

Figura 5 prezintă comportamentul în timp al automatului, pentru un șir de valori ale liniei de intrare de forma 100110101110.

 


Figura 5. Formele de undă pentru intrare/ieșire.

Fiecare valoare a liniei de intrare este procesată pe frontul crescător al impulsului de ceas, pentru că registrul de stare este implementat pe un bistabil activat pe front crescător (așa cum se poate urmări în figura 5).

Ieșirea se modifică imediat după modificarea nivelului de tensiune al liniei de ceas. Ar trebui să fie evident că ieșirea este '1' când șirul de intrare conține un număr impar de 1 și este '0' altfel.

1.2. Sincronizarea automatelor finite

În proiectarea automatelor, mașinilor cu stări finite (MSF), se va urma o metodologie strictă de proiectare sincronă. Aceasta înseamnă că se va activa schimbarea stării printr-un semnal de referință global, numit ceas. Este important să se înțeleagă când anume sunt considerate și preluate valorile liniilor de intrare, când se instaurează starea următoare și când este transmisă, în concordanță cu semnalul de ceas, valoarea ieșirii.

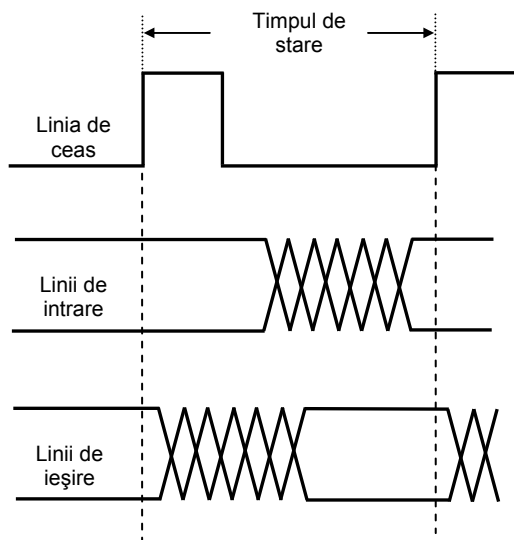


Figura 6. Modul de funcționare al unei mașini cu stări acționate pe frontul pozitiv al liniei de ceas.

Timpul stării. Se definește *timpul stării* ca fiind timpul dintre două evenimente succesive asociate liniei ceasului.

Pentru sistemele acționate pe frontul semnalelor de ceas, aceste evenimente sunt frontul crescător și frontul descrescător ale ceasului. În cazul unui sistem cu stări finite, acționat pe frontul crescător al semnalului de ceas, timpul de stare este măsurat între două fronturi crescătoare consecutive. Similar, pentru un automat cu stări finite acționat pe frontul descrescător al semnalului de ceas, timpul de stare este măsurat între două fronturi descrescătoare consecutive.

Ca răspuns la un eveniment asociat ceasului, starea și ieșirea unui automat cu stări finite se modifică conform stării actuale și liniei (liniilor) de intrare. Pentru mai multă siguranță, și din considerente impuse de întârzierile de propagare dar și de timpul de pregătire necesar logicii care determină starea următoare, valorile liniilor de intrare trebuie să fie stabile înainte să se producă evenimentului asociat ceasului.

După o întârziere corespunzătoare propagării semnalelor, automatul cu stări finite va migra în starea următoare, iar noile valori ale liniilor de ieșire se stabilizează. Pentru o mașină cu stări finite implementată cu bistabile acționate pe frontul crescător (pozitiv) se

poate vedea, în figura 6, o ilustrare a schimbării stărilor, a eşantionării valorilor liniilor de intrare și a schimbării valorilor liniilor de ieșire.

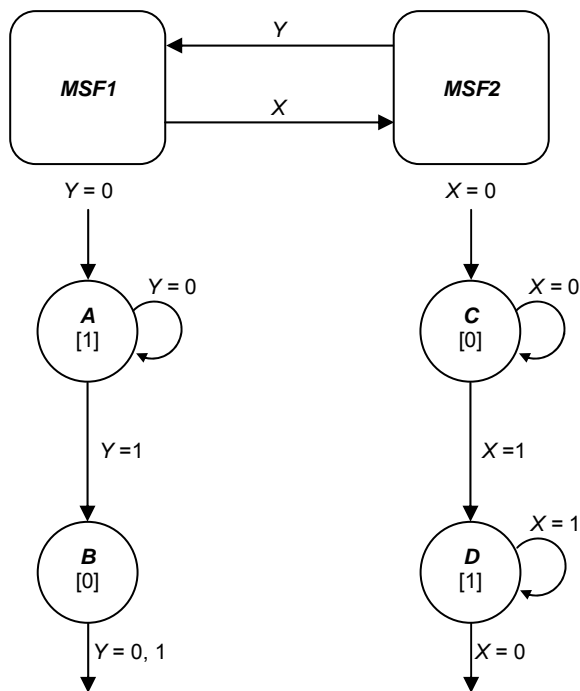


Figura 7. Schiță a unui mod de comunicare dintre două mașini cu stări.

Validarea ieșirii. O linie de ieșire nu are valori stabile, valide, înainte de evenimentul asociat liniei de ceas (încheierea frontului activ al impulsului de ceas) deoarece liniile de intrare sunt eşantionate, preluate, chiar înaintea frontului activ.

Ca un exemplu de comportament temporal al unui automat cu stări finite, se prezintă sumar în figura 7 diagramele de stări a două mașini cu stări care au semnalul de ceas comun și pot comunica prin semnalele X și Y .

Se presupune că ambele automate sunt active pe frontul crescător al impulsului de ceas și că ieșirea uneia dintre mașini este intrare pentru cealaltă. Interacțiunea dintre aceste două mașini cu stări este detaliată prin diagramele de timp din figura 8.

Pentru început automatul FSM_1 (mașina 1), se află în prima perioadă (indexul 0) a impulsului de ceas, urmând să intre în starea A , având acum $X = 0$, linia sa de ieșire (figura 8, linia FSM_1).

Cealaltă mașină FSM_2 (mașina 2) a intrat în starea C iar linia sa de ieșire Y are valoarea 0 (figura 8, linia FSM_2).

După al doilea impuls de ceas FSM_1 e în starea A și asertează linia sa de ieșire X , $X = 1$. A doua mașină FSM_2 este în starea C cu ieșirea Y neasertată ($Y = 0$). Pe frontul crescător al celei de-a treia perioade de ceas, mașina FSM_1 rămâne în starea A având intrarea tot 0. Automatul FSM_2 intră în starea D , și asertează pe linia de ieșire Y ($Y = 1$), dar prea târziu pentru a influența schimbarea stării din FSM_1 . Aceasta se întâmplă pentru că valoarea intrării de dinainte de front, este cea care contează.

Acum, pentru că linia de Y este 1, prima mașină FSM_1 intră în starea B la următorul front crescător. În această stare, va avea ieșirea $X=0$, dar prea târziu pentru a afecta modificările stării automatului FSM_2 , care va rămâne în starea D .

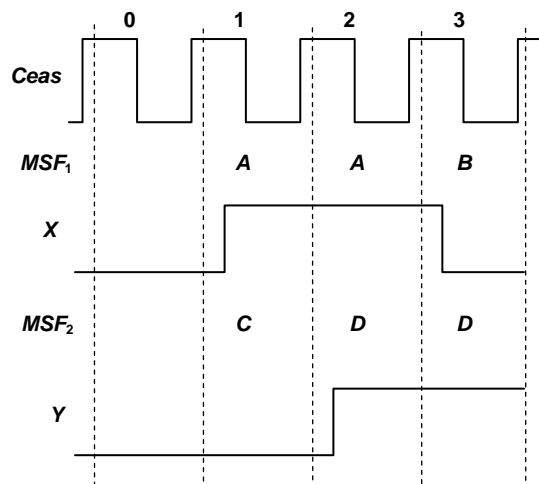


Figura 8. Schimbările stărilor și valorilor liniilor de ieșire pentru modul de comunicare dintre mașinile cu stări.

2. Modul de abordare al proiectării mașinilor cu un număr finit de stări

Procedeul de proiectare, anterior prezentat, al numărătoarelor sincrone constituie un nucleu al unui procedeu mai general, aplicabil unei largi categorii de mașini cu număr finit de stări.

2.1. Procedeul de proiectare al unui automat cu un număr finit de stări

Pasul 1. Înțelegerea problemei

Un automat finit este deseori descris comportamental, prin anumite specificații dar și descrieri. Este important să se poată înțelege aceste descrieri chiar și atunci când acestea sunt enunțate într-o manieră cvasi-ambiguă. Pentru numărătoare, este suficient de simplu să se listeze, ori să se enumere, secvența respectivă de stări.

În cazul automatelor cu stări finite este, adesea, util să se încerce verificarea funcționării acestora prin considerarea unui subset potrivit al mulțimii valorilor liniilor de intrare, în scopul dobândirii asigurării că s-au înțeles corect și complet condițiile în care sunt generate valorile liniilor de ieșire.

Pasul 2. Obținerea reprezentării abstracte a automatului

Odată ce s-a înțeles complet și corect tema de proiectare, aceasta trebuie să fie transformată într-o formă ușor de utilizat prin procedeele de implementare ale automatelor finite. Diagrama de stări este, în acest sens o posibilitate simplă și adesea întâlnită. Alte reprezentări cuprind mașinile algoritmice și specificațiile în limbaje de descriere hardware.

Pasul 3. Minimizarea numărului de stări

Reprezentarea obținută în cadrul pasului anterior poate avea, de multe ori, un număr prea mare de stări. Anumite căi între liniile de intrare și de ieșire, trecând printre stările mașinii, pot fi eliminate deoarece, în virtutea comportamentului dintre liniile de intrare și cele de ieșire, se pot stabili alte drumuri echivalente. Acest pas este tipic mașinilor cu stări finite, nefiind necesar în proiectarea numărătoarelor obișnuite.

Pasul 4. Atribuirea stărilor

Atunci când se proiectează numărătoarele, între starea numărătorului și ieșirea acestuia există o legătură directă și nu necesară codificarea vreunei stări anumite, în mod particular. În cazul automatelor finite, acest lucru nu mai este valabil, în general. Valorile liniilor de ieșire sunt deduse din valorile binare stocate în stările bistabililor, pe de-o parte și din valorile liniilor de intrare. O alegere potrivită a codificării stării poate conduce, de regulă, la o implementarea mai simplă, posibil cu costuri mai mici.

Pasul 5. Alegerea tipului bistabilului necesar implementării

Acest pas este apropiat celui de la numărătoare. Astfel, bistabilele *JK* reduc numărul de porți, în defavoarea numărului de conexiuni iar bistabilele *D* simplifică procesul de implementare.

Pasul 6. Implementarea automatelor finite

Aceasta este etapa finală, care se regăsește și în procedeul de proiectare al numărătoarelor. Prin folosirea ecuațiilor booleene sau a diagramelor Karnaugh, se realizează minimizarea și implementarea.

Această secțiune a cursului se focalizează asupra primilor doi pași ai procesului de proiectare. Pașii cealalți vor fi abordați într-o abordare viitoare.

2.2. Un automat simplu

Pentru ilustrarea procedeului de proiectare, se va parcurge implementarea unui automat finit care controlează funcționarea unui automat.

Acest automat eliberează un pahar de cafea după introducerea sumei de 1,5 lei. Aparatul are o singură deschidere care slujește atât pentru introducerea monedelor cât și a bancnotelor. Sunt acceptate numai monede 50 de bani și bancnote de 1 leu, câte una la o introducere. Un senzor mecanic determină dacă s-a introdus o monedă de 50 de bani sau

o bancnotă de 1 leu și automatul afișează valoarea recunoscută. Ieșirea mașinii determină eliberarea unui singur pahar de cafea odată.

O ultimă specificație: mașina nu oferă restul. Un client care va introduce două bancnote de 1 leu, va pierde 50 bani.

Înțelegerea problemei. Primul pas în proiectarea automatelor finite este să se înțeleagă care sunt cerințele problemei. O bună practică este să se înceapă prin desenul unei diagrame bloc astfel încât să se înțeleagă determinarea ieșirilor în raport cu ieșirile. În figura 9 se prezintă un exemplu, în acest sens. Semnalul 0,50 este asertat pentru o perioadă de ceas după ce se introduce o monedă de 50 de bani. Semnalul 1,0 este asertat după ce se introduce o bancnotă de 1 leu. Automatul asertează *Cafea* pentru o perioadă de ceas atunci când s-au adunat cel puțin 1,5 lei de la ultima inițializare (*Ini*).

 


Figura 9. Diagrama bloc pentru mașina de pahare cu cafea

Specificațiile pot să nu definească complet comportamentul mașinii. Astfel, spre exemplu, se pot ridica următoarele întrebări:

- Ce se întâmplă dacă cineva introduce o monedă de 1 ban?
- Sau, ce se întâmplă după ce paharul de cafea a fost eliberat clientului?

Câteodată trebuie făcute anumite presupuneri.

Pentru prima întrebare, se presupune că senzorul returnează orice monedă pe care nu o recunoaște, menținând semnalele 0,50 și 1,0 neasertate.

Privitor la cea de-a doua întrebare, se presupune că automatul se re-inițializează singur după ce paharul de cafea a fost eliberat.

Reprezentarea abstractă. Odată înțeles comportamentul, este timpul să se transforme specificațiile primite într-o reprezentare abstractă. Un mod corect de începere a acestui lucru este acela prin care se enumera secvențele posibile de intrări sau configurațiile sistemului. Acestea vor ajuta la definirea stărilor mașinii.

Pentru această problemă, nu este prea dificil să se enumere toate secvențele posibile de intrări care duc la eliberarea paharului de cafea:

- 3 monede de 50 de bani în secvența : 0,5, 0,5, 0,5;
- 2 monede de 50 de bani și 1 bancnotă de 1 leu în secvența: 0,5, 0,5, 1;
- 1 monedă de 50 de bani și o bancnotă de 1 leu în secvența: 0,5, 1;
- 2 bancnote de 1 leu în secvența: 1, 1.

Aceste posibilități pot fi reprezentate printr-o diagramă de stări ca în fig. 10. De exemplu, automatul va trece prin stările S_0, S_1, S_3, S_7 dacă secvența de intrări este 3 monede de 50 de bani.

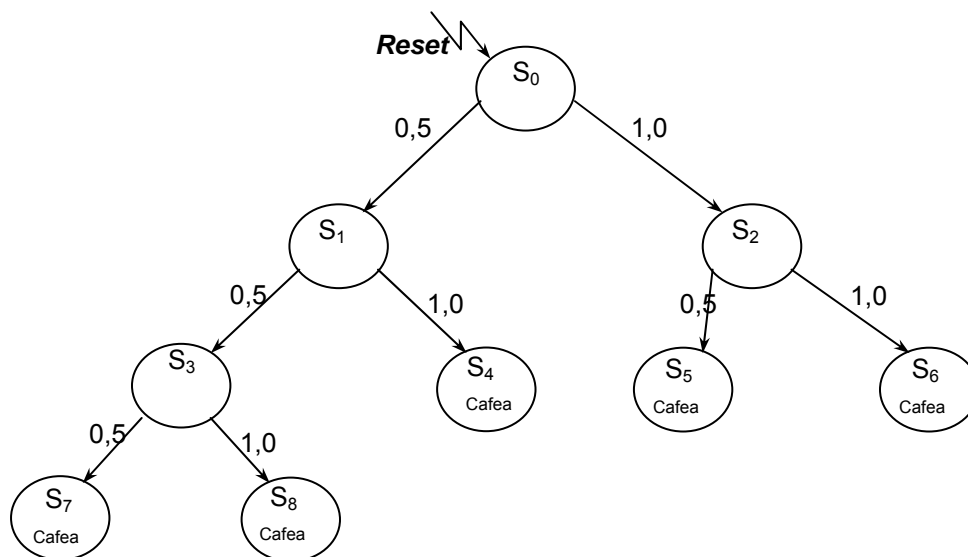


Figura 10. Diagrama stărilor pentru mașina de vândut cafea.

Pentru a păstra diagrama de stări simplă și lizibilă, se vor include numai tranzițiile care cauzează explicit schimbarea stării. De exemplu, în starea S_0 , dacă nici 0,5 și nici 1,0 nu sunt asertate, se presupune ca automatul rămâne în starea S_0 (specificația așa cum a fost enunțată face să se presupună că 0,5 și 1,0 nu pot fi asertate în același timp). De asemenea, se include ieșirea *Cafea* numai în stările în care aceasta este *asertată* și se consideră implicit *neasertată* în celelalte.

Minimizarea numărului de stări. Această reprezentare cu 9 stări nu este una optimă posibilă. Stările S_4, S_5, S_6, S_8 au comportament identic și pot fi combinate într-o singură stare, spre exemplu.

Pentru reducerea numărului de stări și mai mult, se poate să se conceapă fiecare stare ca fiind reprezentată prin suma acumulată până în acea stare (respectiv, nod din graful stărilor). Ar trebui să nu aibă importanță faptul că s-a ajuns în starea corespunzătoare sumei 1.0 lei prin introducerea a două monede de 50 de bani sau prin introducerea unei singure bancnote având valoarea 1 leu.

Diagrama de stări corespunzătoare, care rezultă, este reprezentată în figura 11. Se poate reprezenta comportamentul acestei mașini de vândut cafea prin numai 4 stări, comparativ cu 9, câte erau în figura 10. De asemenea, o altă utilitate a reprezentării minimale poate fi observată la tranziția din starea 1,0 lei la starea 1,5 lei. Se interpretează notația “1,50 1,0” asociată acestei tranziții ca fiind “se trece în starea 1,5 lei dacă 1,50 sau 1,0 sunt asertate”.

 


Figura 11. Diagrama minimizată a stărilor.

Într-o următoare abordare, vor fi considerate metodele formale de stabilire a diagramei de stări minimale. Procedul de minimizare a diagramei asociate automatului poartă denumirea generică *minimizarea numărului de stări*.

Codificarea stărilor. În acest moment s-a determinat un automat finit, cu număr minim de stări, dar aflat încă la un nivel simbolic. În figura 12 este prezentat tabelul tranzițiilor de stare. Următoarea etapă este *codificarea*.

Starea curentă	Intrări		Starea următoare	leșire
	1,5	0,5		Cafea
0 lei	0	0	0 lei	0
	0	1	50 bani	0
	1	0	1 leu	0
	1	1	X	X
50 bani	0	0	50 bani	0
	0	1	1 leu	0
	1	0	1,5 lei	0
	1	1	X	X
1 leu	0	0	1 leu	0
	0	1	1,5 lei	0
	1	0	1,5 lei	0
	1	1	X	X
1,5 lei	X	X	1,5 lei	1

Figura 12. Tabelul tranzițiilor de stare.

Modul de codificare al stărilor poate avea un efect important asupra “*volumului*” de circuite necesar implementării automatului. Un mod natural de codificare ar fi cel cu 2 biți: starea 0 lei ca fiind 00, starea sumei 50 bani ca fiind 01, starea corespunzătoare

valorii 1,0 lei ca fiind 10, și starea aferentă valorii 1,5 lei ca fiind 11. O codificare mai puțin evidentă posibil să producă o configurație hardware mai simplă. Tabelul tranzițiilor de stări codificate este reprezentat în figura 13.

Starea curentă		Intrări		Starea următoare		leșire
Q ₁	Q ₀	D	N	D ₁	D ₀	Cafea
0	0	0	0	0	0	0
		0	1	0	1	0
		1	0	1	0	0
		1	1	X	X	X
0	1	0	0	0	1	0
		0	1	1	0	0
		1	0	1	1	0
		1	1	X	X	X
1	0	0	0	1	0	0
		0	1	1	1	0
		1	0	1	1	0
		1	1	X	X	X
1	1	0	0	1	1	1
		0	0	1	1	1
		1	0	1	1	1
		1	1	X	X	X

Figura13. Tabelul tranzițiilor stărilor codificate.

Implementarea. Următorul pas este implementarea tabelului tranzițiilor de stare după alegerea prealabilă a elementelor de memorie, stocare. Se va urmări implementarea cu ajutorul bistabililor D și JK . Pentru intrările etichetate până acum prin 1,5 și respectiv 0,5 s-a utilizat în continuare notația L (Leu) și respectiv B (Bani). Ecuatiile minimizeate, în cazul bistabililor D , sunt:

$$D_1 = Q_1 + L + Q_0 * B$$

$$D_0 = B * Q_0' + Q_0 * B' + Q_1 * B + Q_1 * L$$

$$CAFEA = Q_1 * Q_0$$